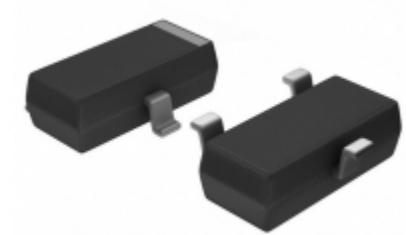


AOZ8101CI	
Teilenummer	AOZ8101CI
Hersteller	Alpha and Omega Semiconductor, Inc.
Beschreibung	TVS DIODE 5.5V 3.1V SOT23-3
Verfügbare Menge	500 pcs in stock
Datenblätter	AOZ8101CI.pdf
AOZ8101CI Price	Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com


[EIN ANGEBOT BEKOMMEN](#)

Technische Information von AOZ8101CI			
Hersteller-Teilenummer	AOZ8101CI	Kategorie	Schaltkreisschutz
Hersteller	Alpha and Omega Semiconductor, Inc.	Beschreibung	TVS DIODE 5.5V 3.1V SOT23-3
Paket / Fall	Tape & Reel (TR)	Verfügbare Menge	500
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	5.5V (Max)	Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	3.1V
Spannung - Aufteilung (min.)	6.6V	Unidirektionale Kanäle	2
Art	Zener	Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3
Serie	-	Stromleitungsschutz	Yes
Power - Peak Pulse	-	Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3	Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount	Hersteller Standard Vorlaufzeit	26 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant	Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	16A
Kapazität @ Frequenz	0.7pF @ 1MHz	Anwendungen	General Purpose

AOZ8101CI 500 pcs Neu und original auf Lager, AOZ8101CI-Bestand finden, Datenblatt, PDF, Inventar bei Ariat-Tech.com online, AOZ8101CI Alpha and Omega Semiconductor, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Anfrage AOZ8101CI: Info@Ariat-Tech.com

Zugehörige Teile für AOZ8101CI

Bild	Teilenummer	Beschreibung	Hersteller	Menge
	AOZ8036DI	IC EMI FILTER 6LINE ESD 12DFN	Alpha & Omega Semiconductor Inc.	500 pcs
	AOZ8132DI-26	TVS DIODE DFN	Alpha & Omega Semiconductor Inc.	2087 pcs
	AOZ8131DI-05L	TVS DIODE 5VWM 22VC DFN1006	Alpha & Omega Semiconductor Inc.	100000 pcs
	AOZ8040DI	FILTER RC(PI) 100 OHM/9PF SMD	Alpha & Omega Semiconductor Inc.	3000 pcs
	AOZ8035DIL	FILTER RC(PI) 100 OHM/28PF SMD	Alpha & Omega Semiconductor Inc.	150000 pcs
	AOZ8105CI	TVS DIODE 5VWM 16.5VC SOT23-6	Alpha & Omega Semiconductor Inc.	29000 pcs
	AOZ8035DI	FILTER RC(PI) 100 OHM/28PF SMD	Alpha & Omega Semiconductor Inc.	500 pcs
	AOZ8073DI	FILTER RC(PI) 100 OHM/8PF SMD	Alpha & Omega Semiconductor Inc.	375000 pcs
	AOZ8131ADI-05	AOZ8131ADI-05 AOS	AOS	4200 pcs
	AOZ8141DI	AOZ8141DI AOS	AOS	6000 pcs
	AOZ8075DI	FILTER RC(PI) 100 OHM/8PF SMD	Alpha & Omega Semiconductor Inc.	166000 pcs
	AOZ8070DI	FILTER RC(PI) 100 OHM/8PF SMD	Alpha & Omega Semiconductor Inc.	250000 pcs
	AOZ8105CIL	AOZ8105CIL AO	AO	6120 pcs
	AOZ8043DI	FILTER RC(PI) 100 OHM/9PF SMD	Alpha & Omega Semiconductor Inc.	18000 pcs
	AOZ8106CI	TVS DIODE SOT23-6	Alpha & Omega Semiconductor Inc.	500 pcs
	AOZ8045DI	FILTER RC(PI) 100 OHM/9PF SMD	Alpha & Omega Semiconductor Inc.	27000 pcs
	AOZ8033DIL	FILTER RC(PI) 100 OHM/28PF SMD	Alpha & Omega Semiconductor Inc.	58000 pcs
	AOZ8142DI	AOZ8142DI AOS	AOS	5236 pcs
	AOZ8102DI	TVS DIODE 5VWM 18VC 6DFN	Alpha & Omega Semiconductor Inc.	11800 pcs
	AOZ8131DI-06	TVS DIODE 1CH LOW CAP DFN	Alpha and Omega Semiconductor, Inc.	500 pcs

AOZ8101CI-Lager	AOZ8101CI Preis	AOZ8101CI-Elektronik	AOZ8101CI-Komponenten
AOZ8101CI Inventar	AOZ8101CI Digikey	Lieferant AOZ8101CI	AOZ8101CI online bestellen
Anfrage AOZ8101CI	AOZ8101CI-Bild	AOZ8101CI Bild	AOZ8101CI PDF
AOZ8101CI Datenblatt	AOZ8101CI Datenblatt herunterladen	Hersteller Alpha and Omega Semiconductor, Inc.	

Händler für Elektronikkomponenten - IC-Chips & IGBT-Modullieferant.

Angebotsanfrage E-Mail: Info@ariat-tech.com Webseite: <https://www.ariat-tech.com>

Urheberrechtsvermerk © 1996-2019 ARIAT TECHNOLOGY LIMITED. Alle Rechte vorbehalten.